
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CLARA	Aluno: <u>PABLO BUSATTO</u>	Nº	V.S. Verificação
	Curso: <u>TELEMÁTICA</u>	Turno: <u>NOITE</u>	
Professor: <u>Morais</u>	Disciplina: <u>ELETRICIDADE CA</u>		Nota: <u>10,0</u>

1. Encontre a expressão para as senóides mostradas abaixo:


a)

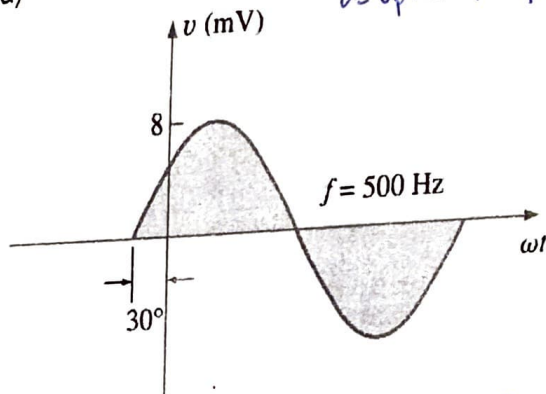

$$v = 8 \cdot \text{SEN}(2\pi(500\text{Hz})t + 30^\circ) \text{ mV}$$

$$v = 8 \text{ SEN}(1000\pi t + 30^\circ) \text{ mV}$$

b)

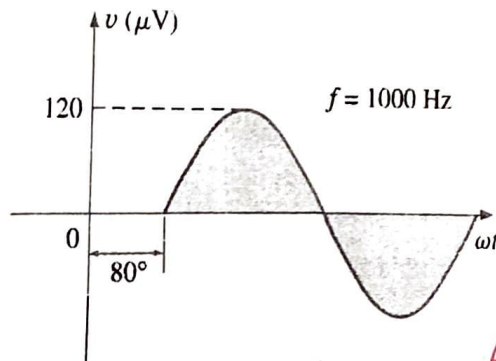

$$v = 120 \text{ SEN}(2\pi \cdot 1000 t - 80^\circ) \mu\text{V}$$

$$v = 120 \text{ SEN}(2000\pi t - 80^\circ) \mu\text{V}$$

2. a) Encontre o Valor Médio do sinal ao lado.

b) Encontre o Valor Eficaz do sinal ao lado.

$$V_{cc} = \frac{(8V)(510\mu s) + (-8V)(510\mu s)}{1020\mu s}$$


$$V_{cc} = 0V \quad V_{rms} = \sqrt{\frac{(8V)^2(510\mu s) + (-8V)^2(510\mu s)}{1020\mu s}} \Rightarrow V_{rms} = \sqrt{64V^2} \Rightarrow V_{rms} = 8V$$

3. a) Encontre I_s para o circuito ao lado.


$$I_s = 30,99 \angle -4,78^\circ A$$

b) Encontre I_L .


$$I_L = 28,28 \angle -30,00^\circ A$$

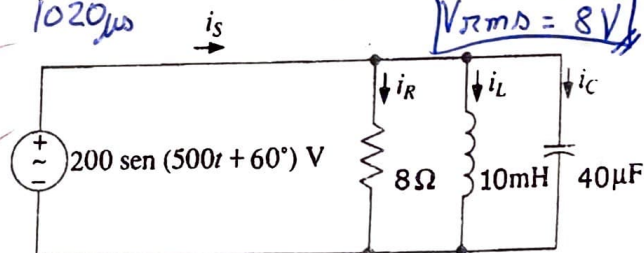

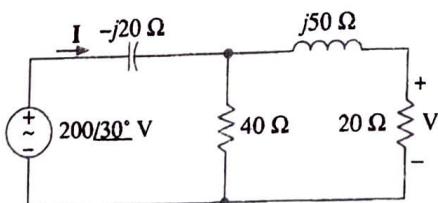4. Qual a corrente I e a tensão V do circuito abaixo:



5. Qual a corrente I do circuito abaixo:

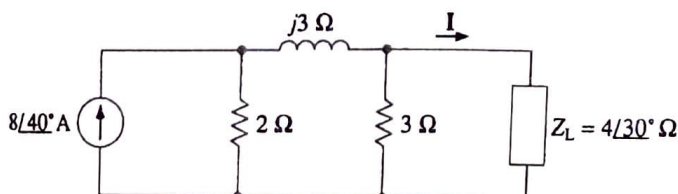

$$I = 1,41 \angle -19,49^\circ A$$

$$Z_T = \frac{1}{\frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C}}$$

$$Z_T = \frac{1}{\frac{1}{8 \angle 0^\circ} + \frac{1}{5 \angle 90^\circ} + \frac{1}{50 \angle -90^\circ}}$$

$$Z_T = 4,56 \angle 55,22^\circ \Omega$$

$$E = 100\sqrt{2} \angle 60^\circ$$

$$I_S = \frac{E}{Z_T} \Rightarrow$$

$$I_S = \frac{100\sqrt{2} \angle 60^\circ}{4,56 \angle 55,22^\circ} \Rightarrow$$

$$I_S = 30,99 \angle 4,78^\circ \text{ A}$$

$$I_L = \frac{E}{Z_L} \Rightarrow$$

$$I_L = \frac{100\sqrt{2} \angle 60^\circ}{5 \angle 90^\circ} \text{ A} \Rightarrow$$

$$I_L = 28,28 \angle -30,00^\circ$$

$$Z_R = 8 \Omega$$

$$Z_L = j\omega L \angle 90^\circ$$

$$Z_L = (500 \text{ rad./s})(10 \text{ mH}) \angle 90^\circ$$


$$Z_L = 5 \angle 90^\circ \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$$


$$Z_C = \frac{1}{(500 \text{ rad./s})(40 \mu\text{F})} \angle -90^\circ$$

$$Z_C = 50 \angle -90^\circ \Omega$$

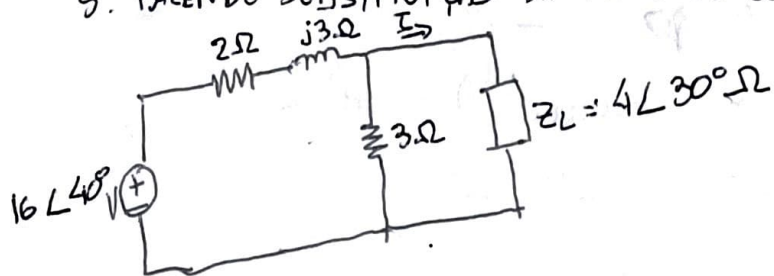9. FAZENDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE CORRENTE POR FONTE DE TENSÃO:



SUBSTITUINDO NOVAMENTE A FONTE:

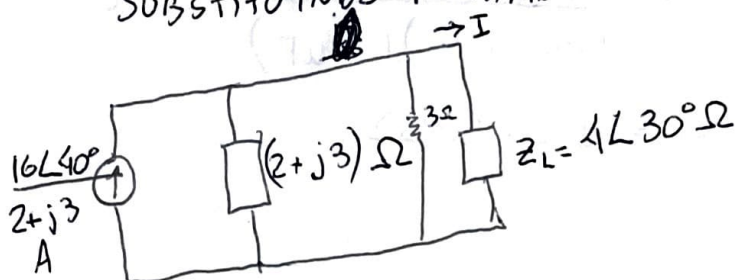

$$Z_T = 1,27 \angle 26,82^\circ \Omega$$

$$I_T = \frac{16 \angle 40^\circ}{2+j3} \text{ A}$$

$$I_T = 4,44 \angle -16,31^\circ \text{ A}$$

$$I = I_T \cdot \frac{Z_T}{Z_L}$$

$$I = (4,44 \angle -16,31^\circ \text{ A}) \frac{(1,27 \angle 26,82^\circ \Omega)}{(4 \angle 30^\circ \Omega)}$$

$$I = 1,41 \angle -19,49^\circ \text{ A}$$

✓